

## 6.2

**输出特性曲线：**NEMOS的输出特性曲线与NDMOS基本一致；PEMOS的输出特性曲线与PDMOS基本一致。P型MOS管与N型MOS管的电压极性与电流方向相反。

**转移特性曲线：**NEMOS是增强型，需要给到正的 $V_{GS} = V_{TN}$ 才会有电流 $I_D$ ；NDMOS是耗尽型，在 $V_{GS} < 0$ 时沟道变窄，直至夹断电压 $V_{GS(off)n}$ 处 $I_D = 0$ 。P型MOS管与N型MOS管的电压极性与电流方向相反。

## 6.3

物理意义：


- $v_{gs}$ 为G、S极之间的电压交流分量， $v_{ds}$ 为D、S极之间的电压交流分量
- $i_g$ 是G极流入的电流， $i_d$ 是D极流入的电流
- $C_{gs}$ 是栅-源电容
- $C_{gd}$ 是栅-漏电容
- $g_m$ 是跨导
- $r_{ds}$ 是漏源电阻

计算：

- $g_m = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$
- $r_{ds} = \frac{V_A}{I_{DQ}}$

## 6.4

输出特性曲线

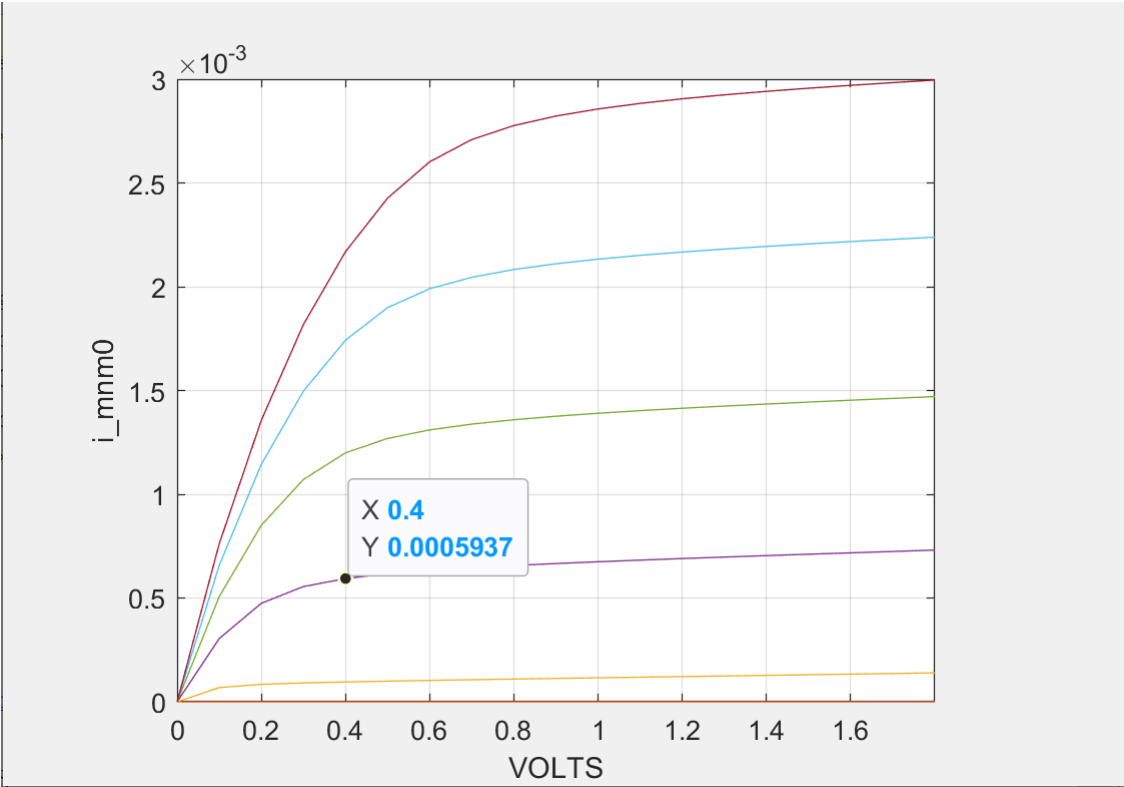

$g_m$  2.0424m



$g_{ds}$  51.8797u




$$C_{gs} \quad 6.5727\text{f}$$

$$C_{gd} \quad 1.7714\text{f}$$

## 6.5

不同W对应的输出特性

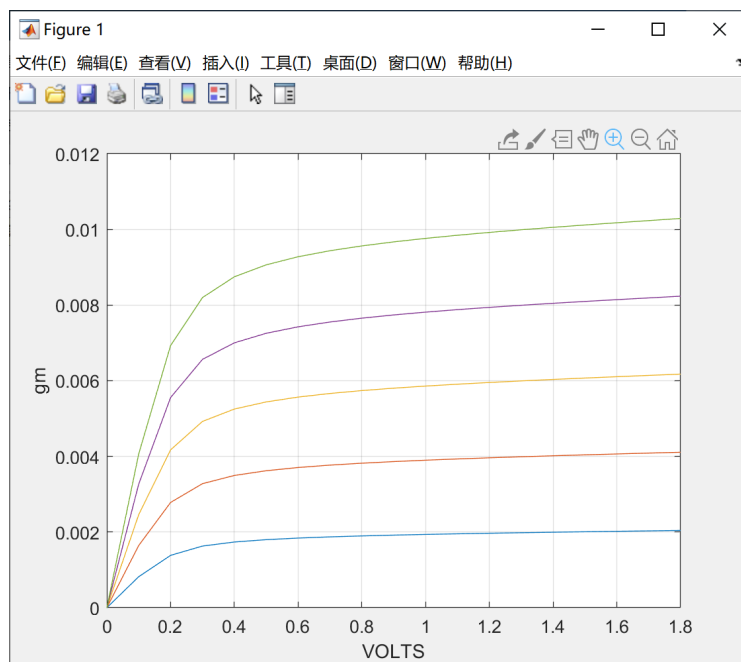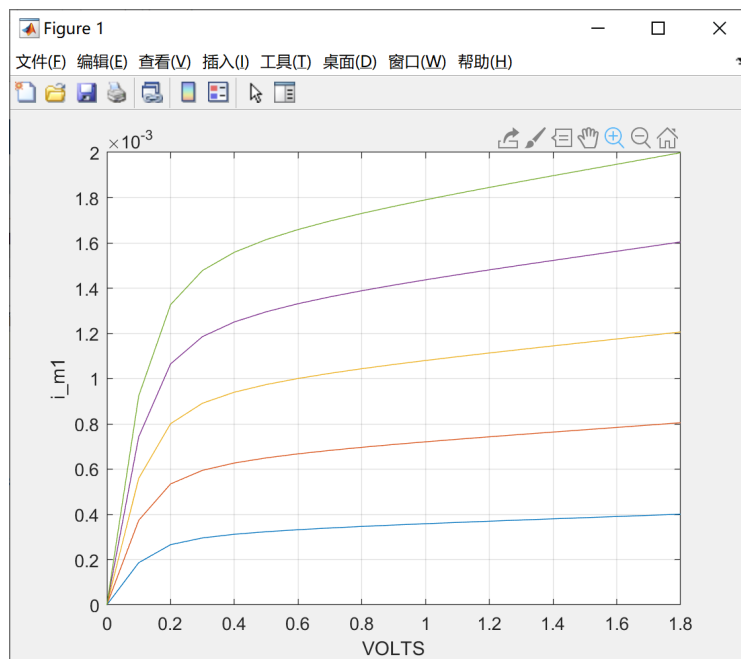

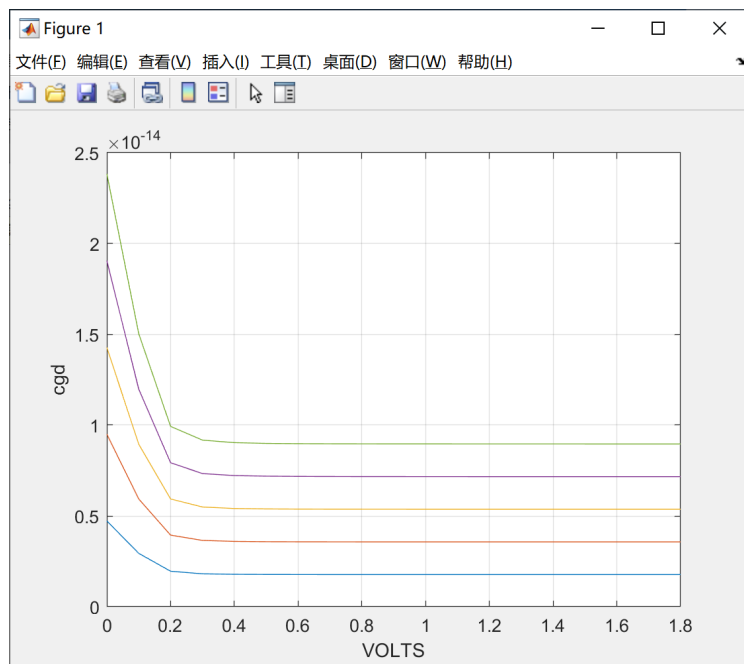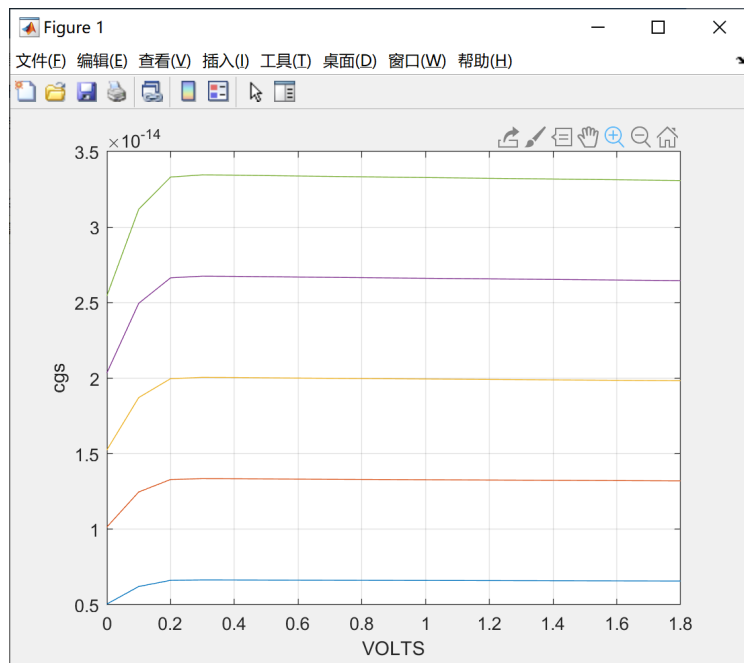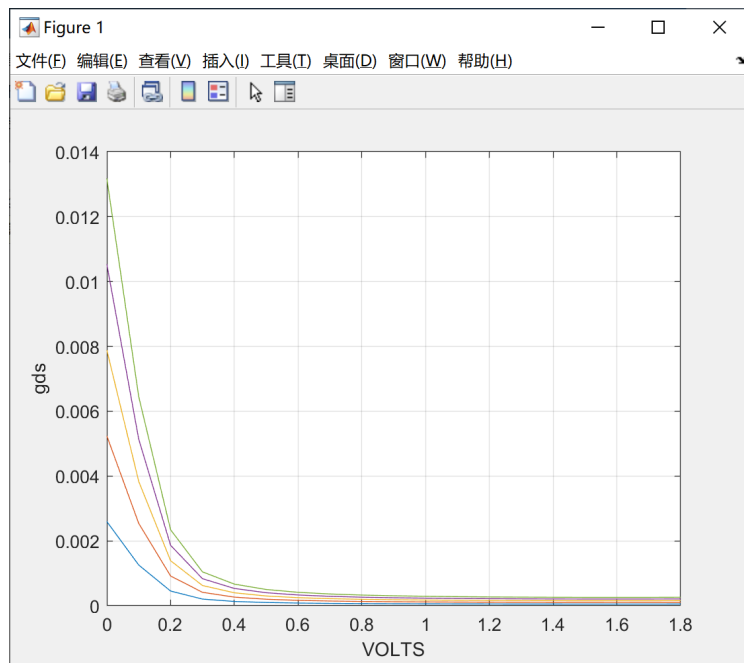

随着 $W$ 增大,  $I_D$ 、 $g_m$ 、 $g_{ds}$ 、 $C_{gs}$ 、 $C_{gd}$ 增大。

解释:  $\because K_n = \frac{W}{L} \frac{\mu_0 C_{ox}}{2}$

$\therefore$ 随着 $W$ 增大,  $K_n$ 增大

$\therefore I_D$ 在线性区和饱和都与 $K_n$ 成正比

$\therefore I_D$ 增大

又 $\because g_m = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$ 、 $g_{ds} = \lambda K_n (V_{GS} - V_{TN})^2$ 、

$\therefore g_m$ 、 $g_{ds}$ 也增大

在截止区,  $C_{gs} = C_{gd} = WC_{ol}$ ; 在饱和区,  $C_{gs} = \frac{2}{3} \frac{W}{L} C_{ox} + WC_{ol}$ , 均与 $W$ 成正比

$\therefore C_{gs}$ 、 $C_{gd}$ 增大

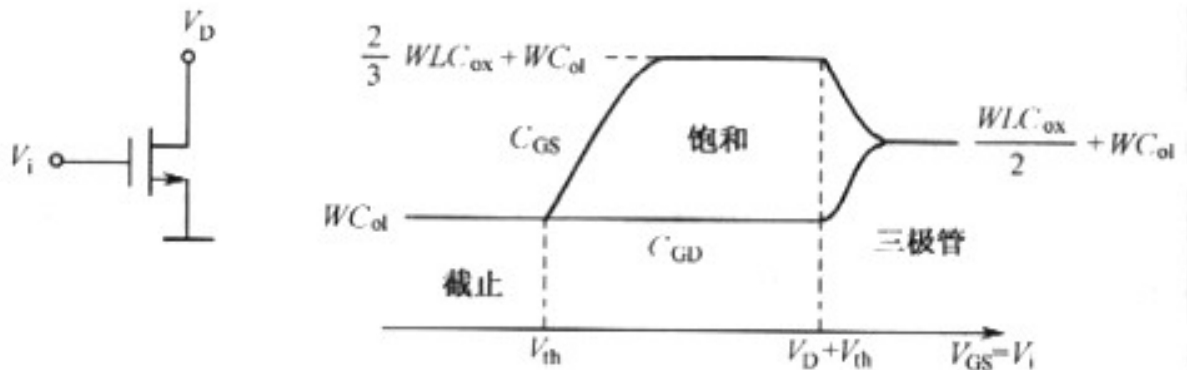


图 1.7 栅/源、栅/漏的电容量变化与  $V_{GS}$  的关系曲线

## 6.6

$$I_{D1} = \left(\frac{W}{L}\right)_1 \frac{\mu_0 C_{ox}}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_{D2} = 5I_{D1} = 1mA \quad \therefore I_{D1} = 0.2mA$$

$$\therefore V_{GS} = -1.432V$$

$$V_G = V_{DD} - 1.432V = 1.868V$$

$$\text{又} \because V_G = I_{D1} \cdot R_D \therefore R_D = \frac{1.868}{0.2 \times 10^{-3}} = 9.34k\Omega$$

## 6.7

$$V_{GS2} = 2V$$

$$I_o = \left(\frac{W}{L}\right)_2 \frac{\mu_0 C_{ox}}{2} (V_{GS2} - V_{TN})^2$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 5$$

$$I_{ref} = \left(\frac{W}{L}\right)_1 \frac{\mu_0 C_{ox}}{2} (V_{GS1} - V_{TN})^2$$

$$V_{GS1} = V_{GS2}$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_1 = 12.5$$

$$I_{ref} = \left(\frac{W}{L}\right)_3 \frac{\mu_0 C_{ox}}{2} (V_{GS3} - V_{TN})^2$$

$$\therefore V_{GS3} = V_{DD} - V_{SS} - V_{GS1} = 3V$$

$$V_{GS1} = V_{GS2}$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 3.125$$

## 6.8

$$I_{ref} = K_{n3}(V_{GS3} - V_{TN3})^2 = K_{n4}(V_{GS4} - V_{TN4})^2$$

$$\therefore V_{GS3} = V_{GS4}$$

$$\therefore V_{GS3} + V_{GS4} = 5V$$

$$\therefore V_{GS3} = V_{GS4} = 2.5V$$

$$I_o = \left(\frac{W}{L}\right)_2 \frac{\mu_0 C_{ox}}{2} (V_{GS2} - V_{TN2})^2$$

$$\therefore V_{GS3} = V_{GS2}$$

$$\therefore I_o = 0.225mA$$

$$I_o = \left(\frac{W}{L}\right)_1 \frac{\mu_0 C_{ox}}{2} (V_{GS1} - V_{TN1})^2$$

$$\therefore V_{GS1} = 2.06V$$

$$V_{DS2} = -V_{GS1} - V_{SS} = 2.94V > V_{GS2} - V_{TN2} = 1.5V$$

$\therefore M2$ 工作在饱和区

## 6.9

$$I_{ref} = \left(\frac{W}{L}\right)_R \frac{\mu_n C_{ox}}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2, \text{ 取 } V_{GS} = 1.5V$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_R = 1.6$$

$$\text{使 } \left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \left(\frac{W}{L}\right)_R = 1.6$$

$$\text{由电流镜特点得 } I_{D1} = I_{D2} = I_{ref} = 10\mu A$$

$$\therefore I_{D3} = 40\mu A$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 6.4$$

$$\therefore V_{GS,PMOS} = -V_{TP} + \sqrt{\frac{I_{ref}}{\frac{W}{2L} \mu_p C_{ox}}}$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_4 = 3.2$$

$$\therefore I_{D5} = 10\mu A, I_{D6} = 20\mu A$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_5 = 3.2, \left(\frac{W}{L}\right)_6 = 6.4$$

$$\therefore L = 1\mu m \text{ 时, } r_o = 1M\Omega$$


$$\therefore \text{取 } L = 10\mu m$$

对于  $M_6$  取  $L = 20\mu m$ , 对于  $M_3$  取  $L = 40\mu m$

## 6.11

(1)

(a)

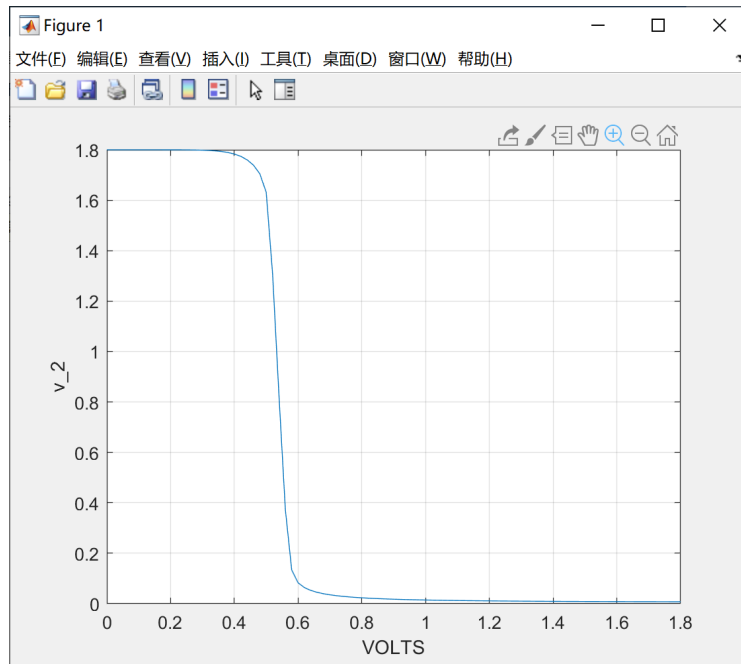

(b)

取直流工作点为0.5V


$$V_{DS1} = 1.6314V, V_{GS1} = 500mV, I_{D1} = 7.2591\mu A$$

(c)



$$g_{m1} = 112.3016u, g_{ds1} = 2.4165u, C_{gs1} = 904.5415a, C_{gd1} = 308.8128a$$

$$\text{等效电阻为 } r_{ds2} = \frac{V_{DS2}}{I_{D2}} = 23.22k\Omega$$

(2)

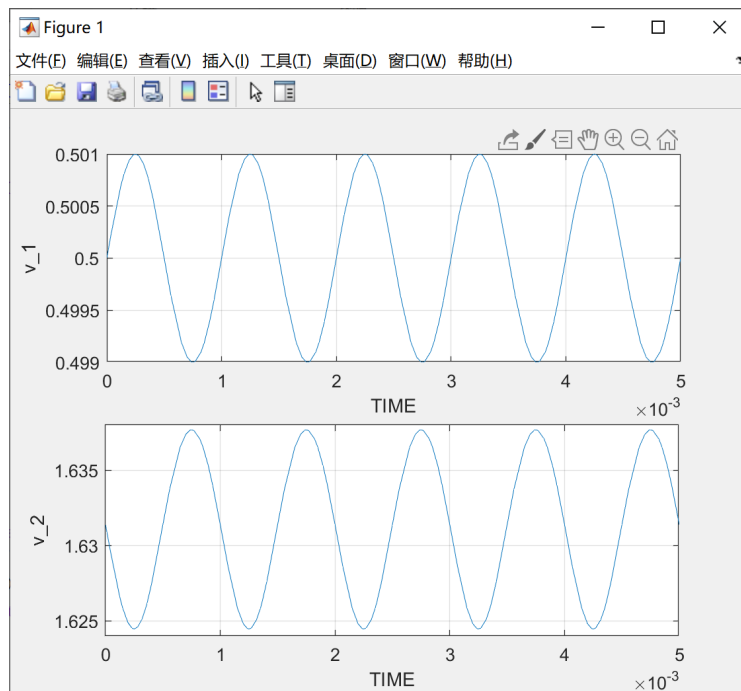


(3)

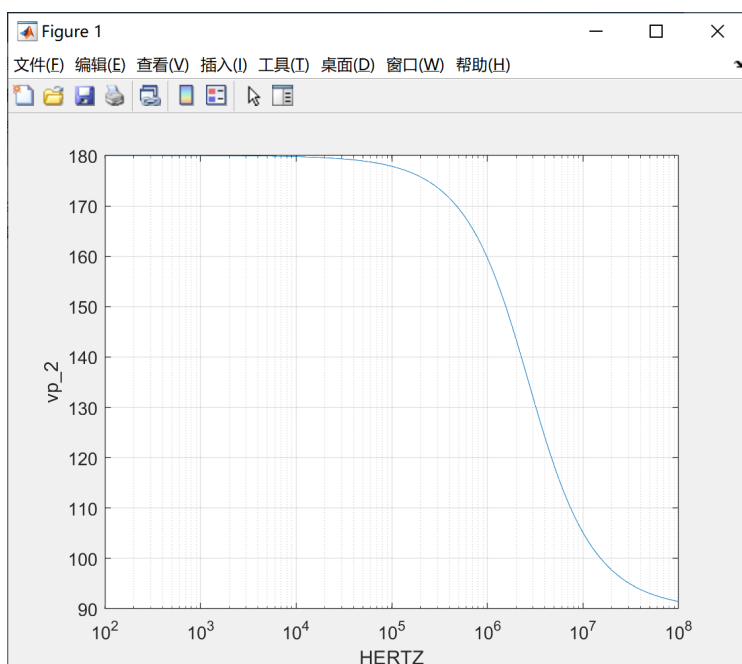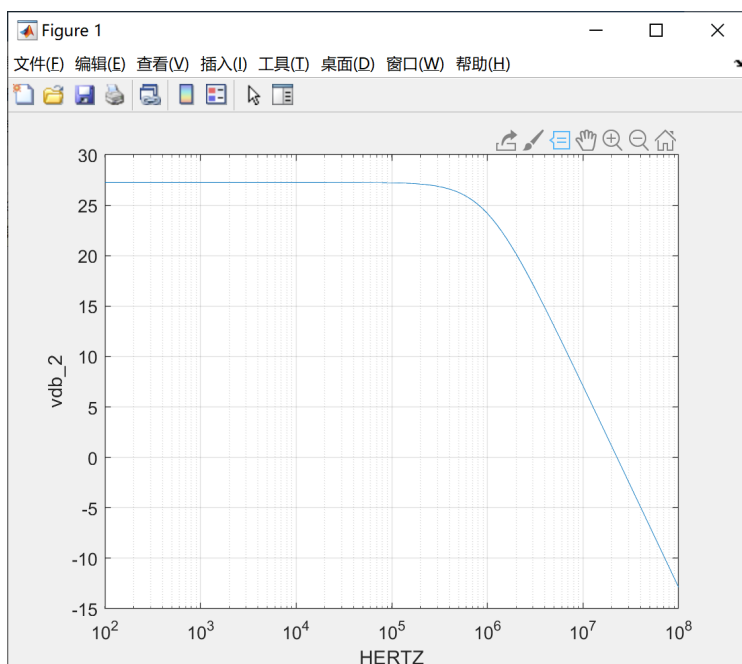

## 6.12

(1)

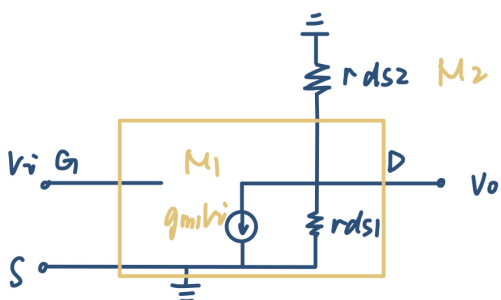


取  $V_i = 0.5V$ .

$$A_o = \frac{g_{m1}}{g_{ds1} + g_{ds2}} = \frac{143.1006 \mu}{(4.0117 \mu + 2.1777 \mu)} = 23.1$$

仿真结果为 27.2717 dB.

(2)

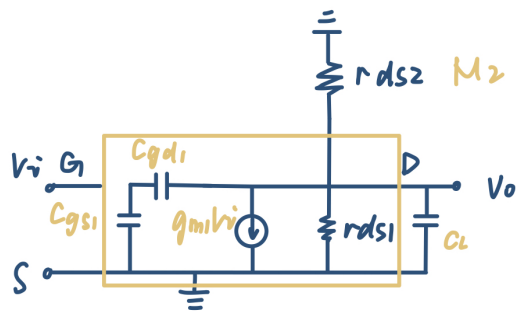

$$C_{out} \approx C_L = 1pF$$

$$\frac{1}{R_{out}} = g_{ds1} + g_{ds2} = 6.189 \mu S$$

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + sRC}$$

$$f_{3dB} = 0.98 \times 10^6 Hz$$

仿真结果为 1MHz. 基本一致