

数字系统设计 实验课 2020.3.9

LAB1

Goal

To learn how to use the Xilinx circuit design software to design and implement digital circuits.

Procedure

Design a 2-1 Mux with the Xilinx software. Connect the input a, b, s to three switches. Connect the y output to an LED. Implement the circuit onto the FPGA board to test and verify that it works correctly.

Design it with AND/OR/NOT gate level Verilog description.

Design it with Boolean function Verilog description.

Design it with Always statement and if-else statement.

Design it with always statement and case statement.

Design 4-1 Mux by using hierarchy structure of the module 2-1 Mux designed above.

目录

0. 开发板基本模块熟悉

1. 2-1选择器设计

1.1 Vivado使用流程

1.2 仿真

1.3 其他描述方式

2. 4-1选择器设计（使用hierarchy和2-1mux模块）

0. 开发板基本模块熟悉

FPGA: Xilinx Artix-7 XC7A35T

存储器:

SRAM: 2Mbit

SPI Flash: N25Q032A

通用IO:

Switch: x8

LED: x16

Button: x5

DIP: x8

通用扩展IO: 32pin

音视频/显示:

7段数码管: x8

VGA视频输出接口

Audio音频接口

通信接口:

UART: USB转UART


Bluetooth: 蓝牙模块

模拟接口:

DAC: 8-bit分辨率

XADC: 2路12bit 1Msps ADC


EG01

 

参考“红色新板子_EGo1资料”

0. 开发板基本模块熟悉

BASYS 3

 

参考“蓝色老板子_Basys3”


1. 2-1选择器设计

1.1Vivado使用流程

参考“vivado2017.4使用手册”

创建仿真源文件


1、右键simulation Source， 点击Add sources

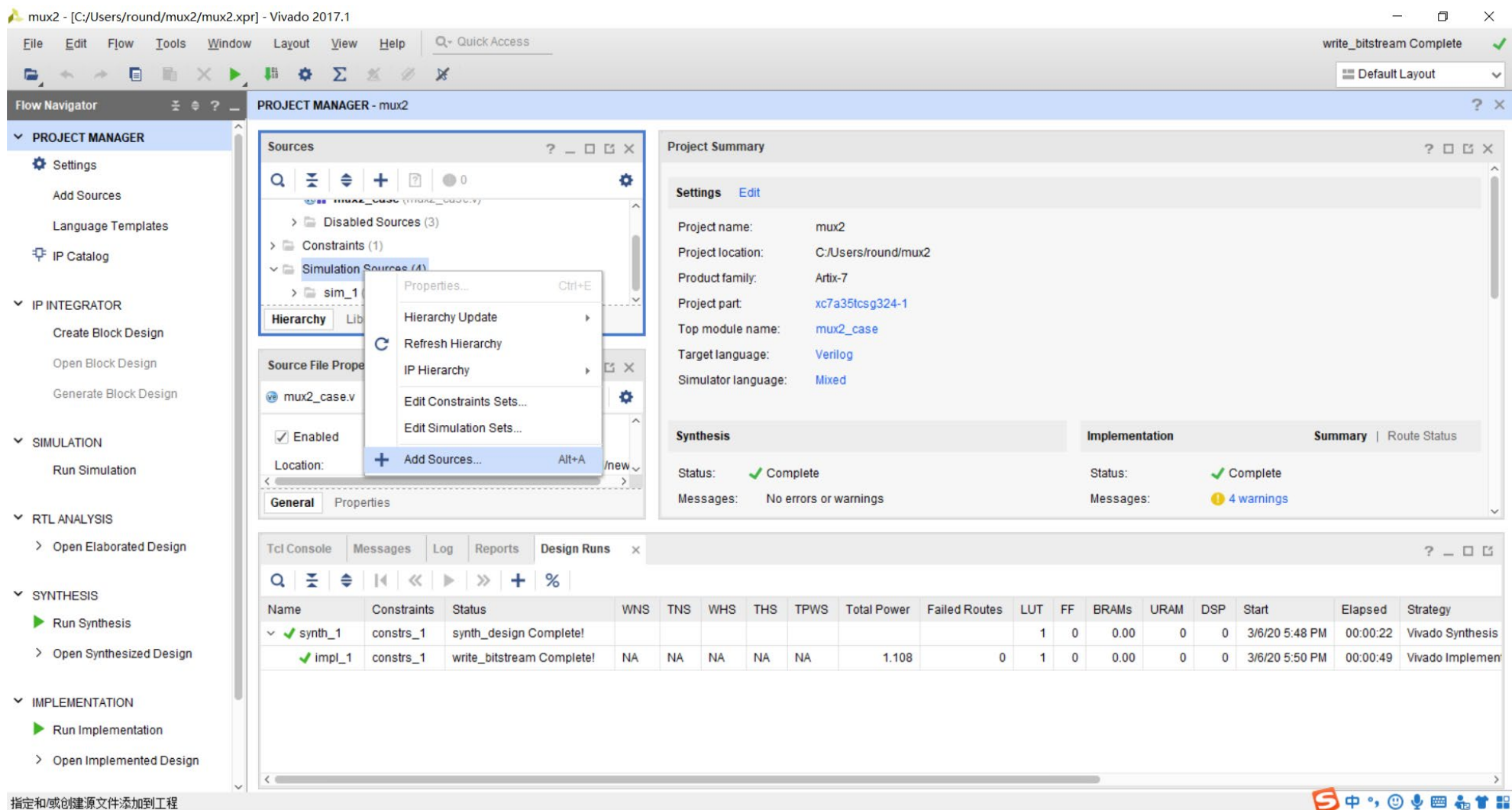

1. 2-1选择器设计 1.2仿真

创建仿真源文件


2、选择 add or create simulation sources

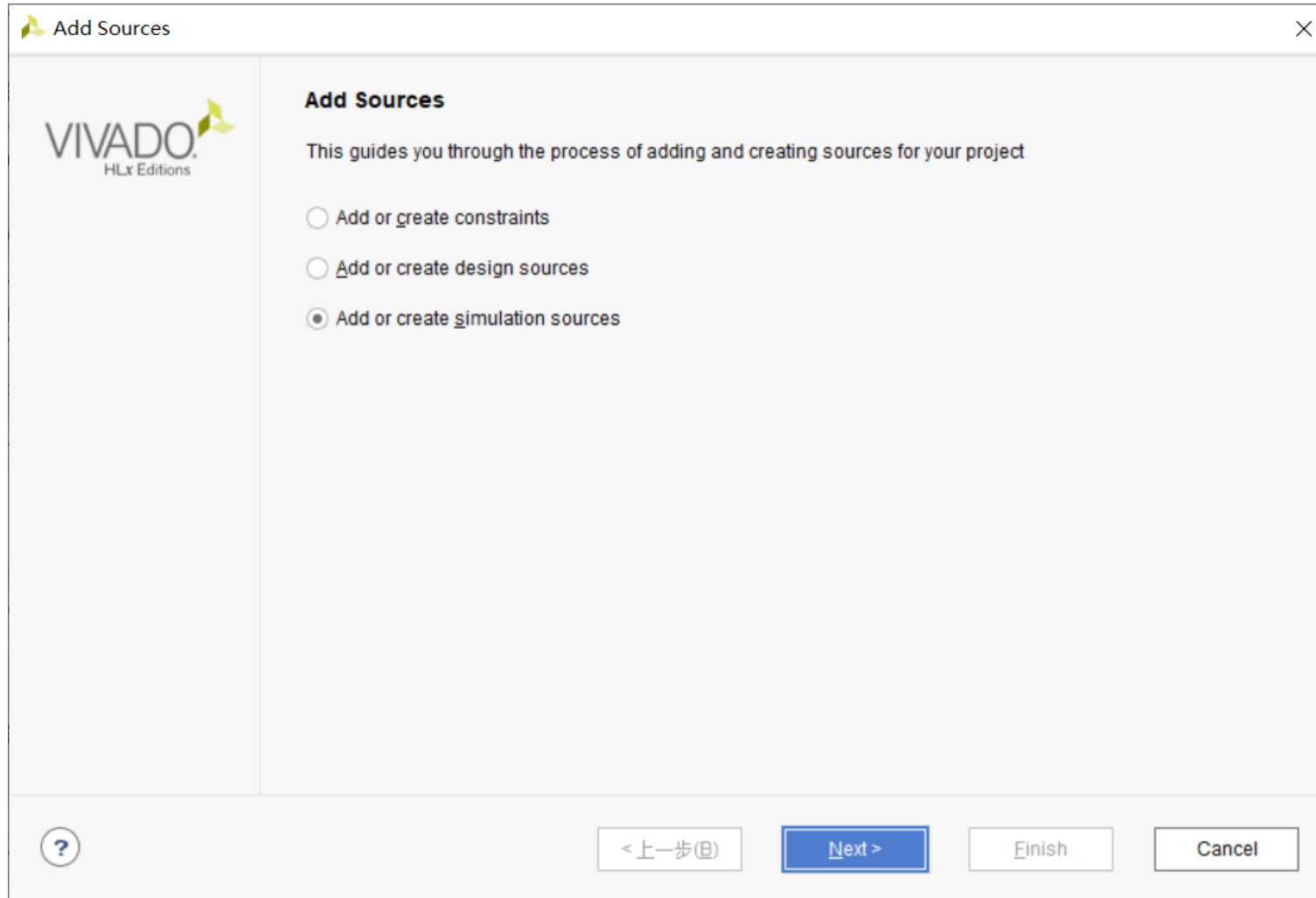

1. 2-1选择器设计 1.2仿真

创建仿真源文件

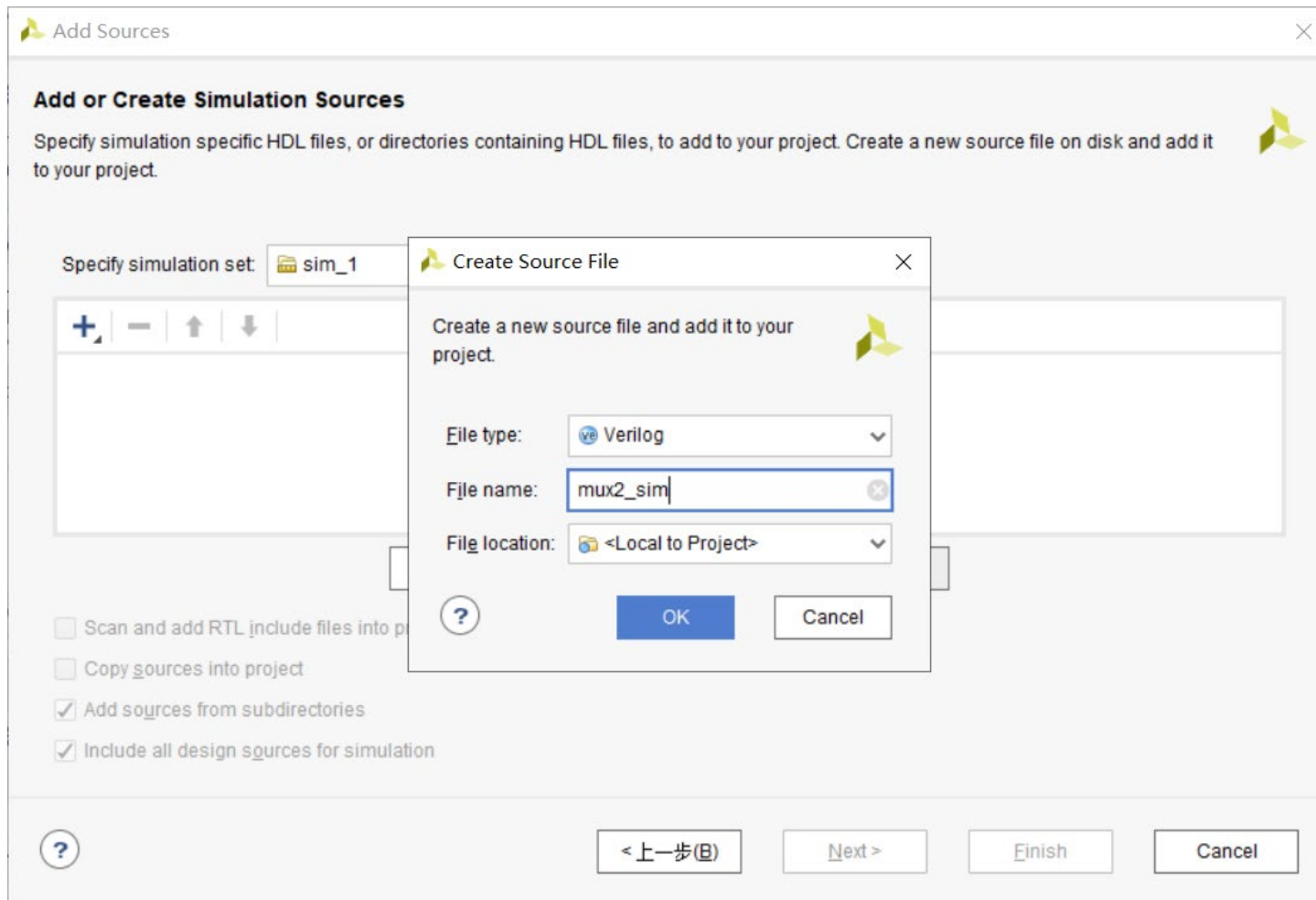3、点击createfile（如果已经有写好的代码，可点击AddFiles添加）
此处及以下创建文件步骤和添加design sources相同



1. 2-1选择器设计 1.2仿真

创建仿真源文件

3、定义模块。这里仿真文件是没有输入和输出的，所以直接跳过。

Define Module

Define a module and specify I/O Ports to add to your source file.
For each port specified:
MSB and LSB values will be ignored unless its Bus column is checked.
Ports with blank names will not be written.

Module Definition

Module name:

I/O Port Definitions

+

-

↑

↓

Port N...	Direct...
	input ▾	<input type="checkbox"/>	0	0

?

OK

Cancel



1. 2-1选择器设计 1.2仿真

编写源代码

1、编写仿真源代码（以下代码表示ina为周期200ns的方波，inb为周期800ns的方波，选择端sel每5us切换一次）

参数定义→

```
module mux_sim();  
  reg ina, inb;  
  reg sel;  
  wire outy;
```

调用模块→

```
  mux2 mux2sim_1(ina, inb, sel, outy);
```

初始化→

```
  initial  
  begin  
    ina = 0;  
    inb = 0;  
    sel = 0;  
  end
```

设置input参数行为↓

```
  always  
  begin  
    #100  
    ina = 1;  
    #100  
    ina = 0;  
  end
```


```
  always  
  begin  
    #400  
    inb = 1;  
    #400  
    inb = 0;  
  end
```

```
  always  
  begin  
    #5000  
    sel = 1;  
    #5000  
    sel = 0;  
  end  
endmodule
```

1. 2-1选择器设计 1.2仿真

仿真

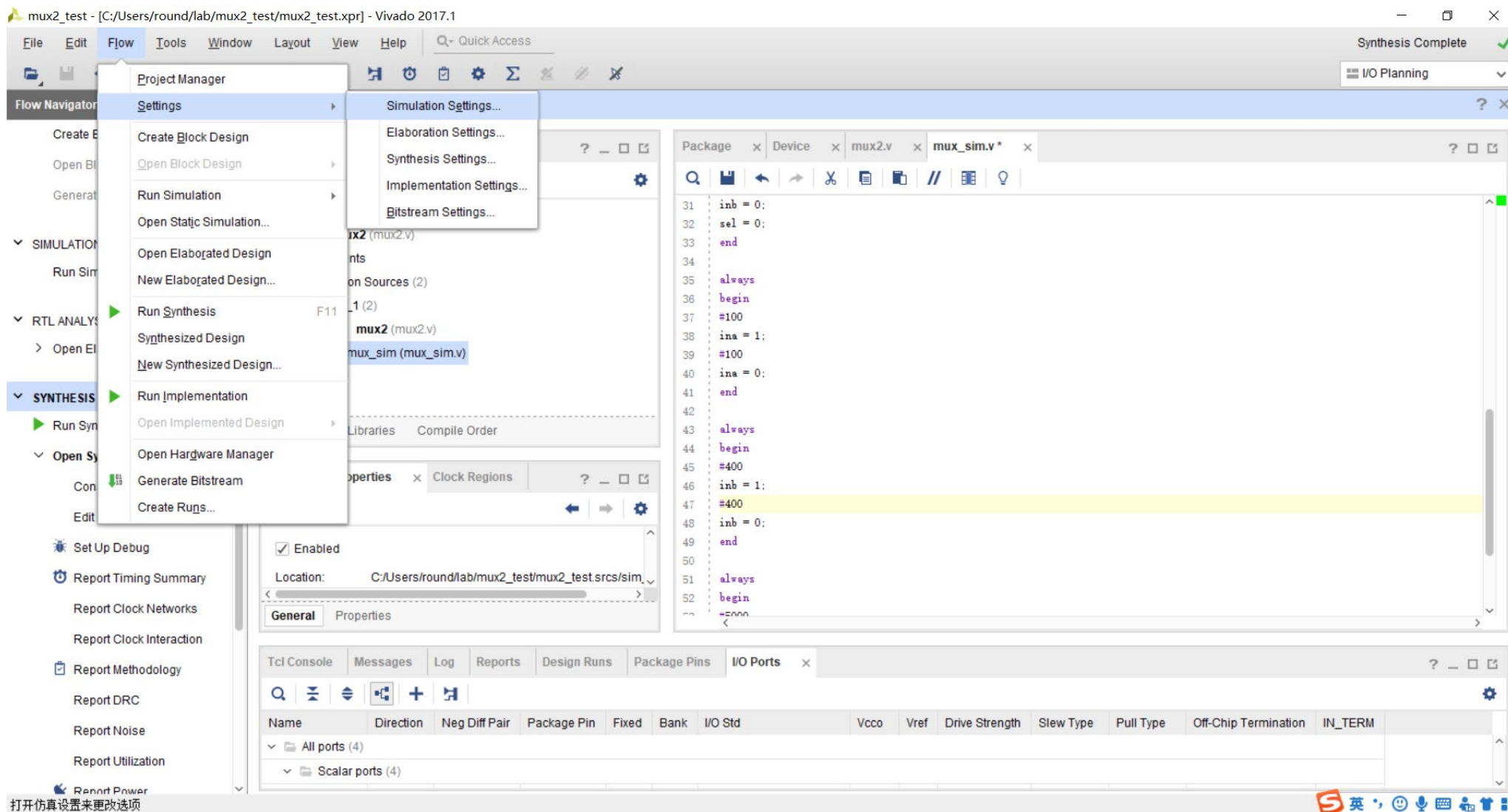
1、仿真时长设置 点击flow→setting→simulation settings



1. 2-1选择器设计 1.2仿真

仿真

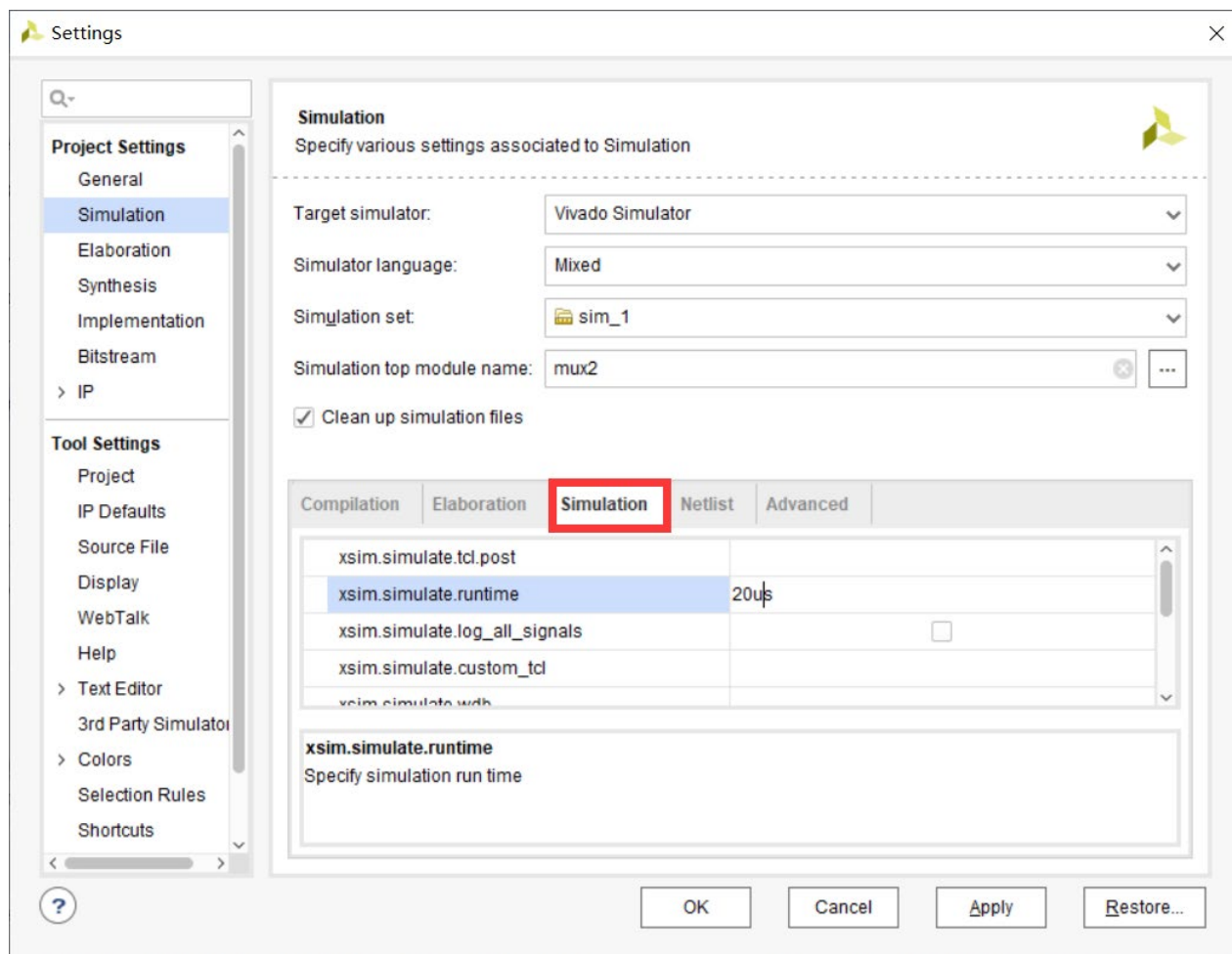
2、点击simulation, 改变xsim.simulate.runtime为合适时长。这里我设置为四次切换sel的时长20us



1. 2-1选择器设计 1.2仿真

仿真

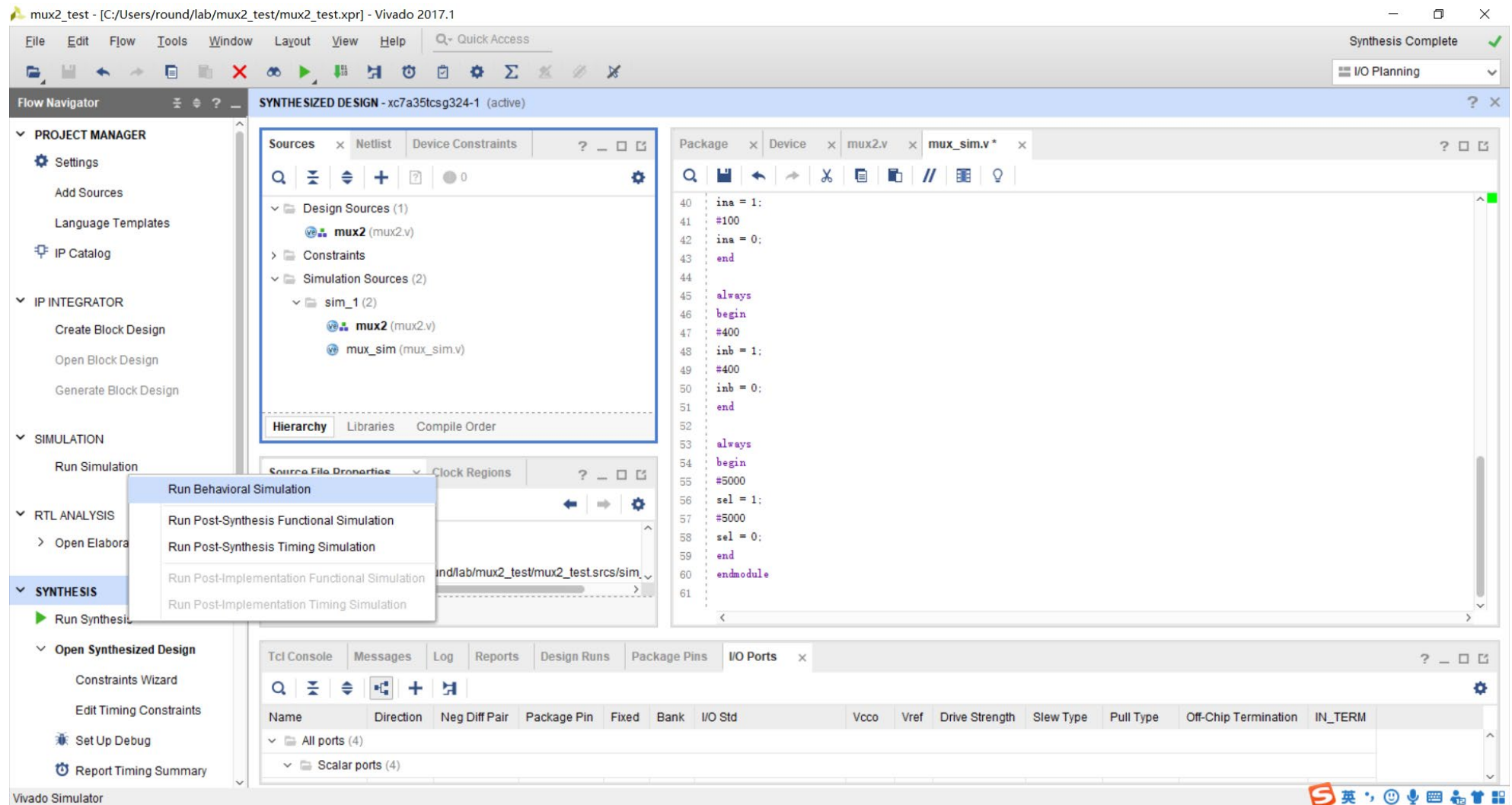
3、点击run simulation→run behavioral simulation进行行为级仿真



1. 2-1选择器设计 1.2仿真

仿真


4、查看仿真结果

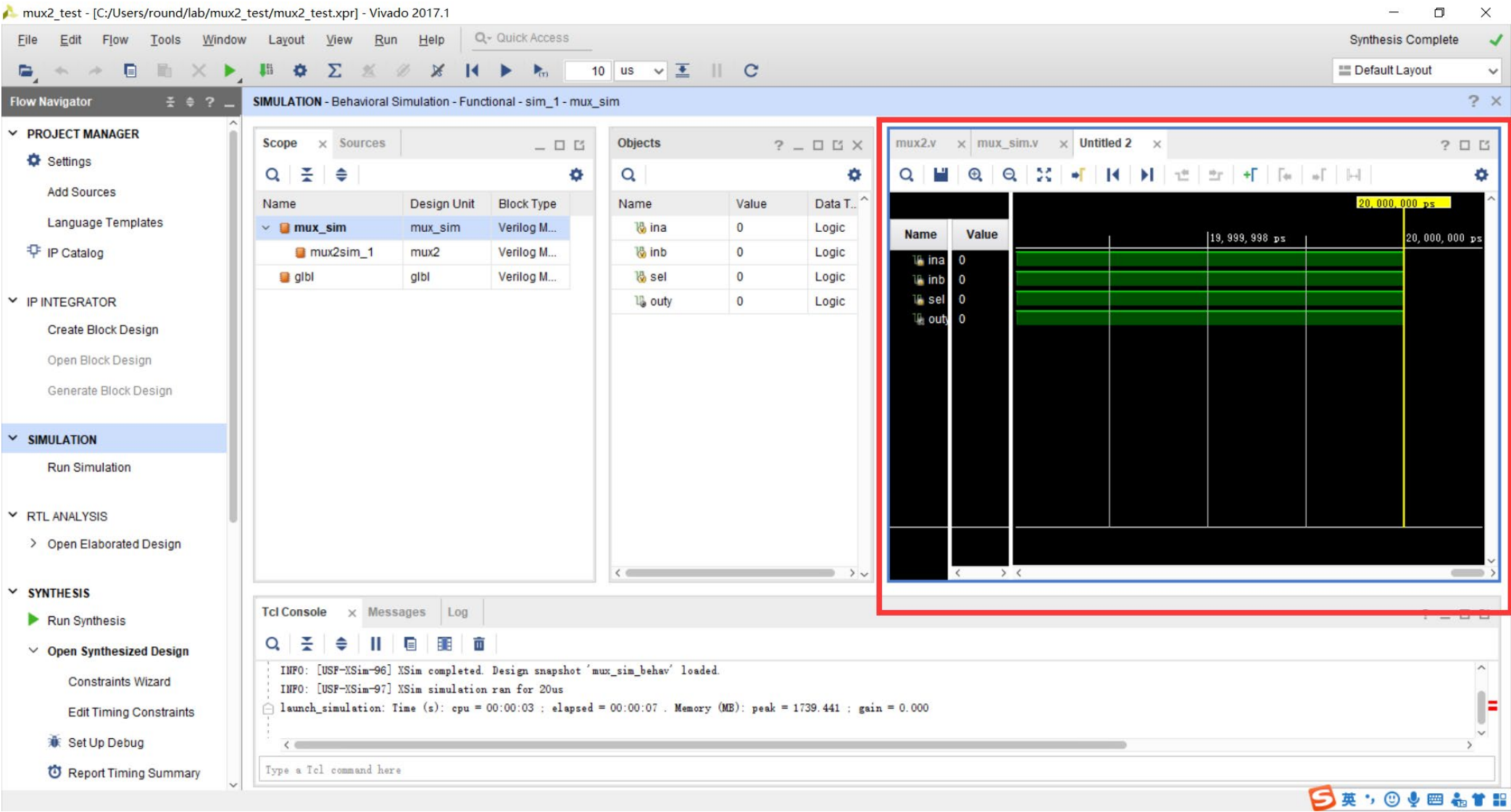

1. 2-1选择器设计 1.2仿真


仿真

5、查看仿真结果（可以点击zoom fit来查看整个仿真时间段的结果）

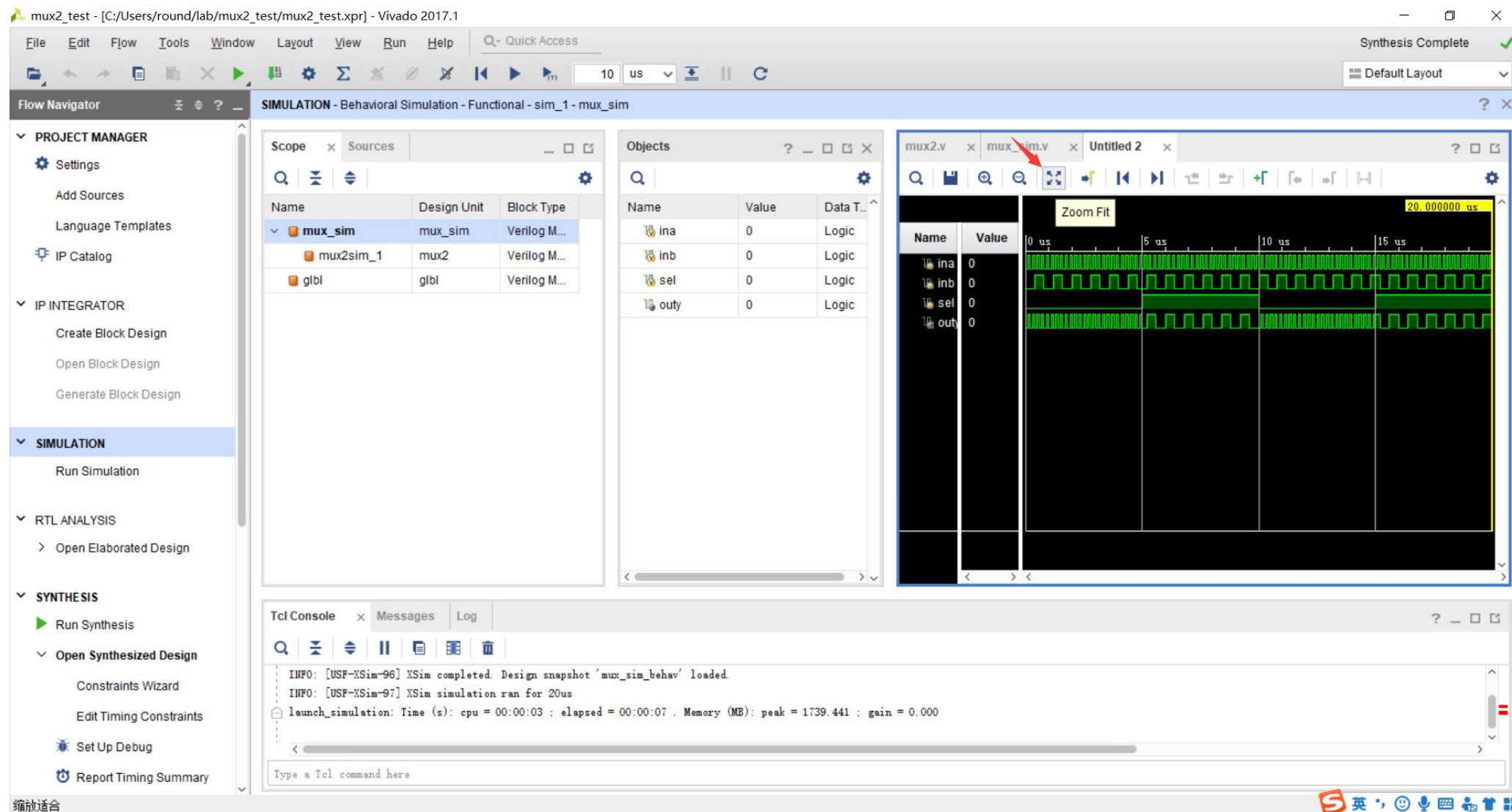

1. 2-1选择器设计

引脚约束

 

Ina inb

sel

1. 2-1选择器设计

1.3其他描述方式

Design it with AND/OR/NOT gate level Verilog description.

Design it with Boolean function Verilog description.


Design it with Always statement and if-else statement.

Design it with always statement and case statement.

1. 2-1选择器设计 1.3其他描述方式

Design it with AND/OR/NOT gate level Verilog description.


Symbol

 

Truth table

s	d ₁	d ₀	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Circuit

 

```
module mux_gate(  
    input ina,  
    input inb,  
    input sel,  
    output outy  
);  
    wire seln, seln_ina, sel_inb;  
    not U1(seln, sel);  
    and U2(seln_ina, ina, seln);  
    and U3(sel_inb, inb, sel);  
    or U4(outy, seln_ina, sel_inb);  
  
endmodule
```

 1.2-1选择器设计 1.3其他描述方式

Design it with Boolean function Verilog description.




$$\text{outy} = \text{ina} \cdot \text{sel}' + \text{inb} \cdot \text{sel}$$

```
module mux2_boolean(  
    input ina,  
    input inb,  
    input sel,  
    output outy  
);  
    assign outy = (ina & ~sel) | (inb & sel);  
  
endmodule
```

 
1.2-1选择器设计 1.3其他描述方式

Design it with always statement and case statement.




```
module mux_case(  
    input ina,  
    input inb,  
    input sel,  
    output reg outy  
);  
always@(*)  
begin  
    case(sel)  
        1'b0: outy = ina;  
        1'b1: outy = inb;  
        default: outy = 1'bx;  
    endcase  
end  
endmodule
```

2. 4-1选择器设计（使用hierarchy和2-1mux模块）

 


sel1	sel0	outy
0	0	ina
0	1	inb
1	0	inc
1	1	ind

 



2. 4-1选择器设计（使用hierarchy和2-1mux模块）

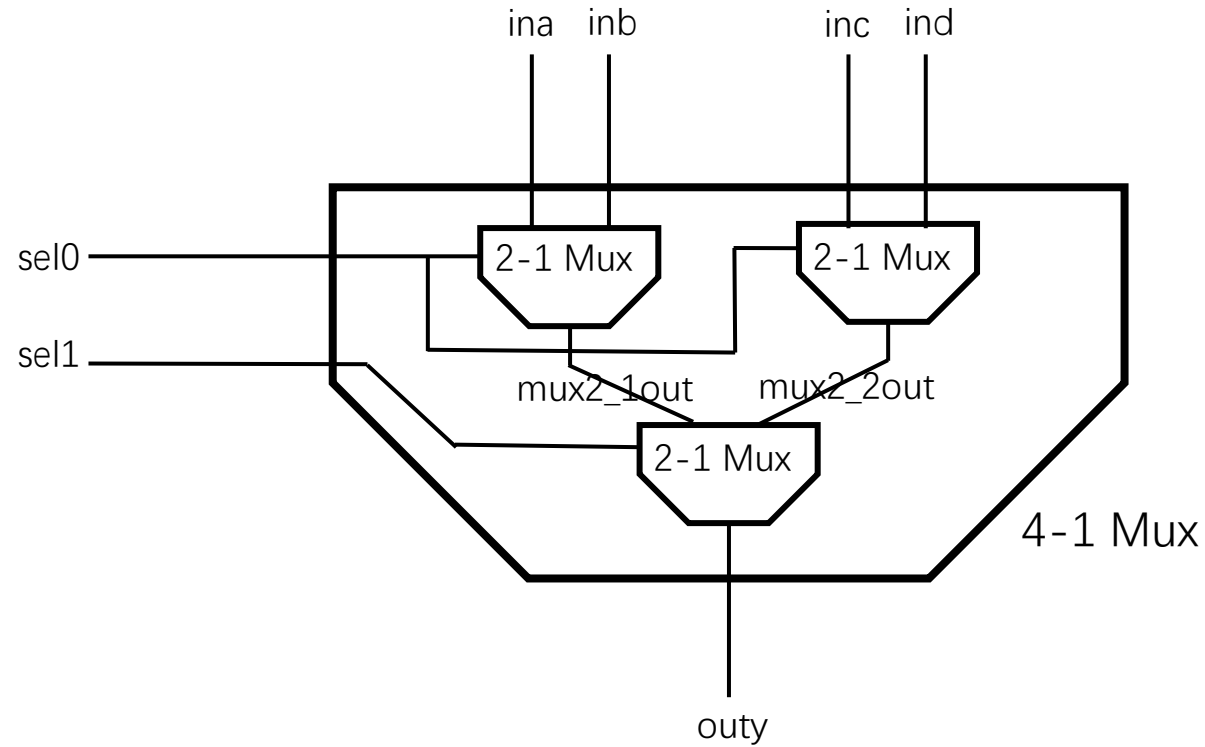

```
module mux4(  
    input ina,  
    input inb,  
    input inc,  
    input ind,  
    input sel0,  
    input sel1,  
    output outy  
);  
    wire mux2_1out, mux2_2out;  
    mux2 U1(ina, inb, sel0, mux2_1out);  
    mux2 U2(inc, ind, sel0, mux2_2out);  
    mux2 U3(mux2_1out, mux2_2out, sel1, outy);  
  
endmodule
```




2. 4-1选择器设计（使用hierarchy和2-1mux模块）

仿真

（下图仿真代码为ina、inb、inc分别为周期200ns，800ns，2000ns的方波，ind为恒为0的常数，sel端以周期为20us依次切换选择四个输入端的行为级仿真代码）

```
module mux4_sim();
    reg  ina, inb, inc, ind, sel0, sel1;
    wire outy;
    mux4 mux4_simulate(ina, inb, inc, ind, sel0, sel1, outy);
    initial
    begin
        ina = 0;
        inb = 0;
        inc = 0;
        ind = 0;
        sel0 = 0;
        sel1 = 0;
    end

    always
    begin
        #100
        ina=~ina;
    end


    always
    begin
        #400
        inb=~inb;
    end

    always
    begin
        #1000
        inc=~inc;
    end

    always
    begin
        #5000
        sel0 = 1;
        sel1 = 0;
        #5000
        sel0 = 0;
        sel1 = 1;
        #5000
        sel0 = 1;
        sel1 = 1;
        #5000
        sel0 = 0;
        sel1 = 0;
    end
endmodule
```

2. 4-1选择器设计（使用hierarchy和2-1mux模块）

引脚约束

 

Ina inb inc ind sel1 sel0